
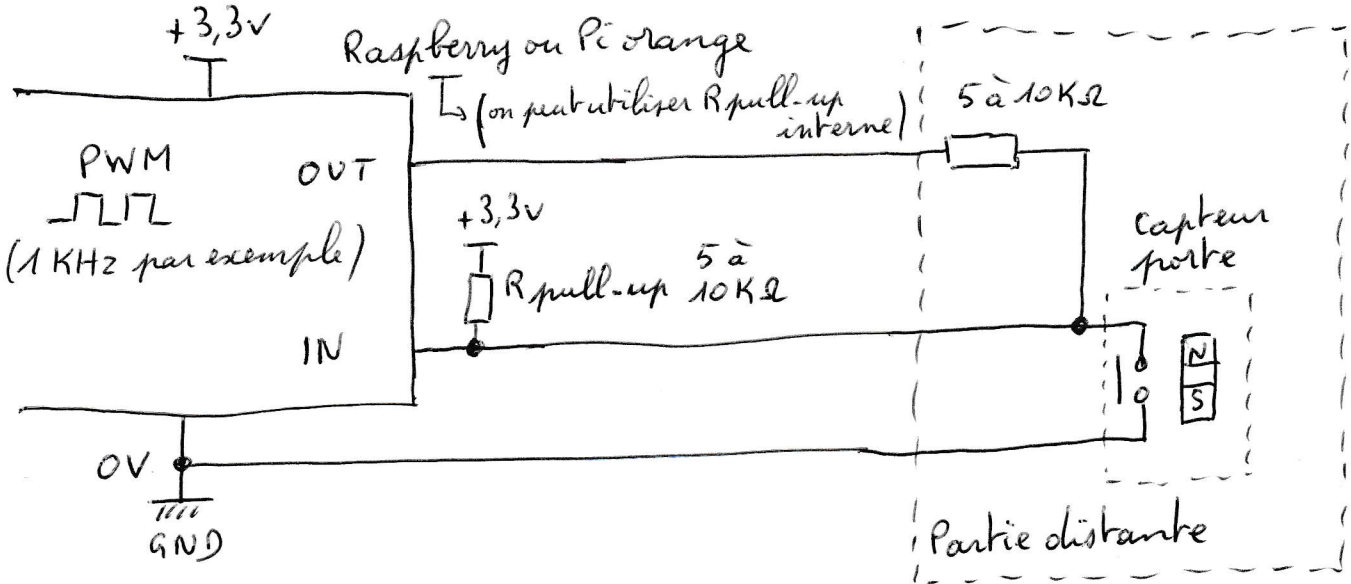



Détection 3 états d'une porte
Ouvert, Fermé, Inconnu (panne?)

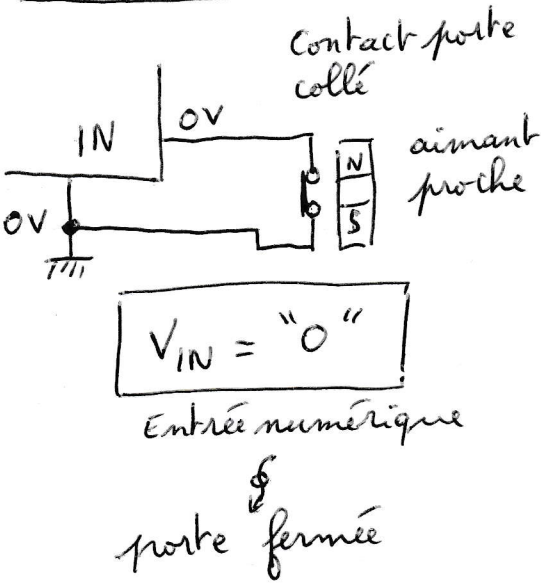

Etab 1 : Porte fermée




Etat 2 : Porte ouverte

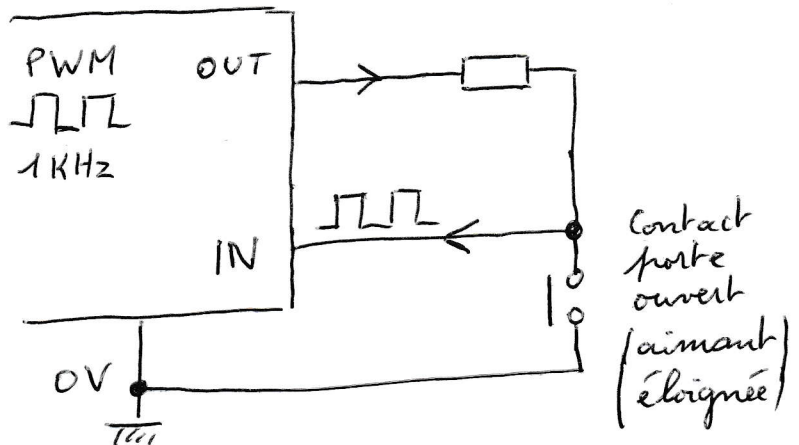

Le prog. doit lire 6 changements d'états toutes les 3 périodes (par exemple)

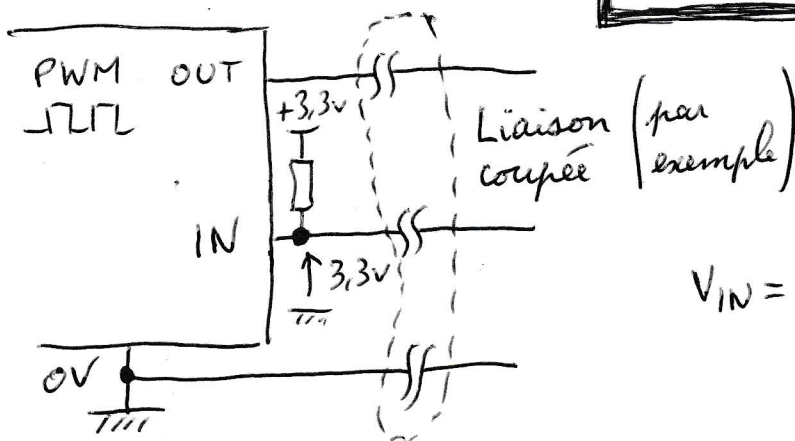Etat 3 : Etat porte inconnu
Panne possible



$V_{IN} = 3,3V \Rightarrow V_{IN} = "1"$ \rightarrow état inconnu

Entrée numérique